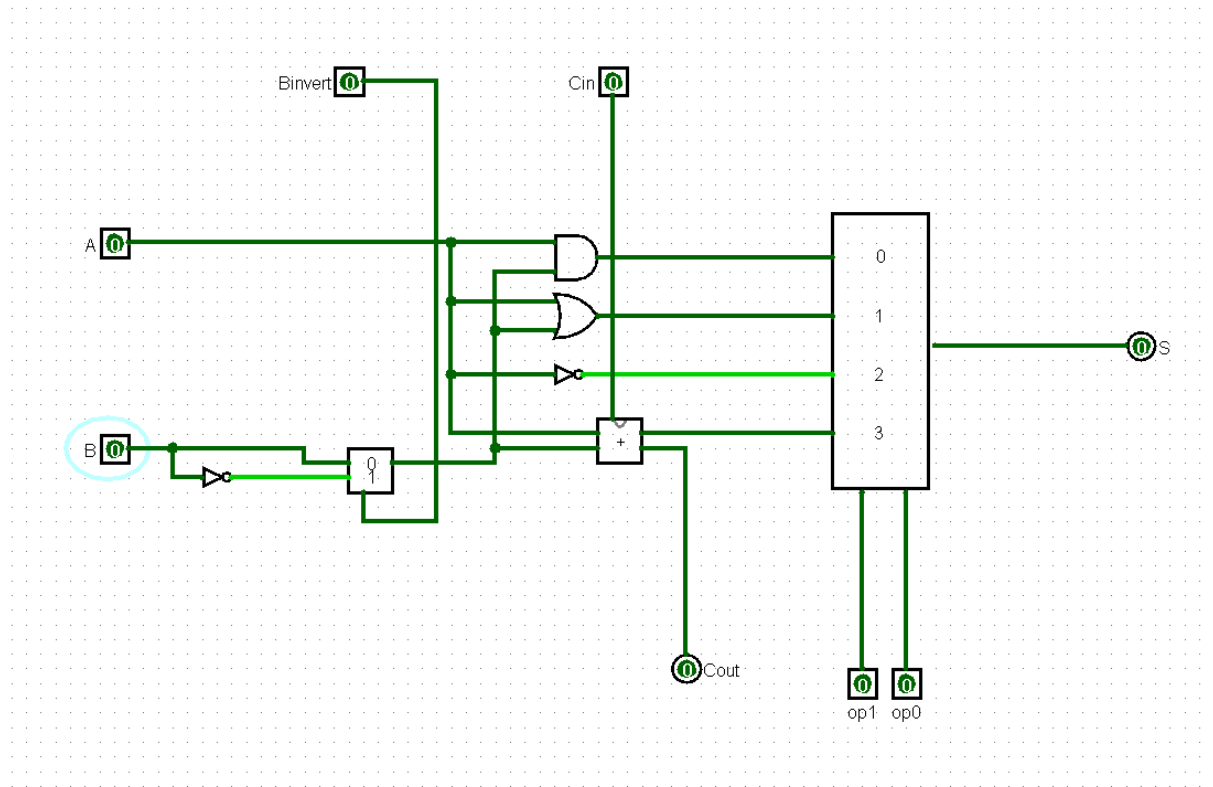



Arquitetura de Computadores 2 - Relatório 03

Grupo : Filipe Arthur, Henrique Augusto, Lucas Diniz


ALU 1 bit (Logisim)




MUX 1 bit de seleção (Logisim)

 

MUX 2 bits de seleção (Logisim)

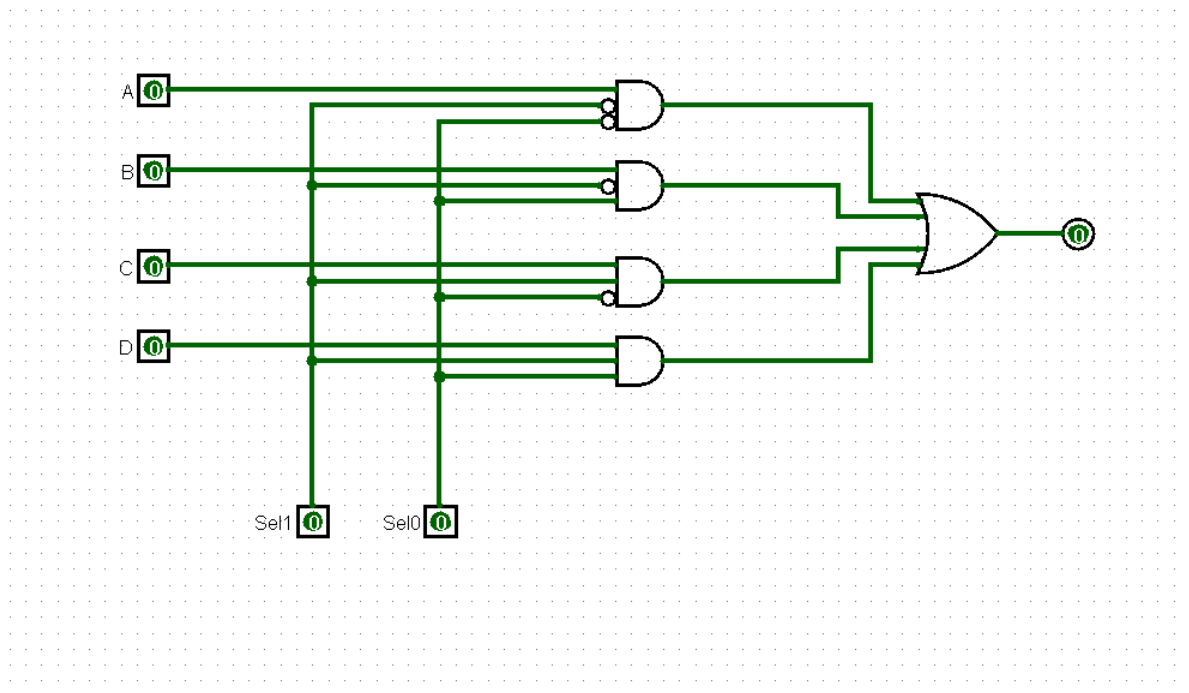

Somador completo 1 bit (Logisim)

 


Teste do algoritmo :

A=0;

B=1;


AND(A,B);

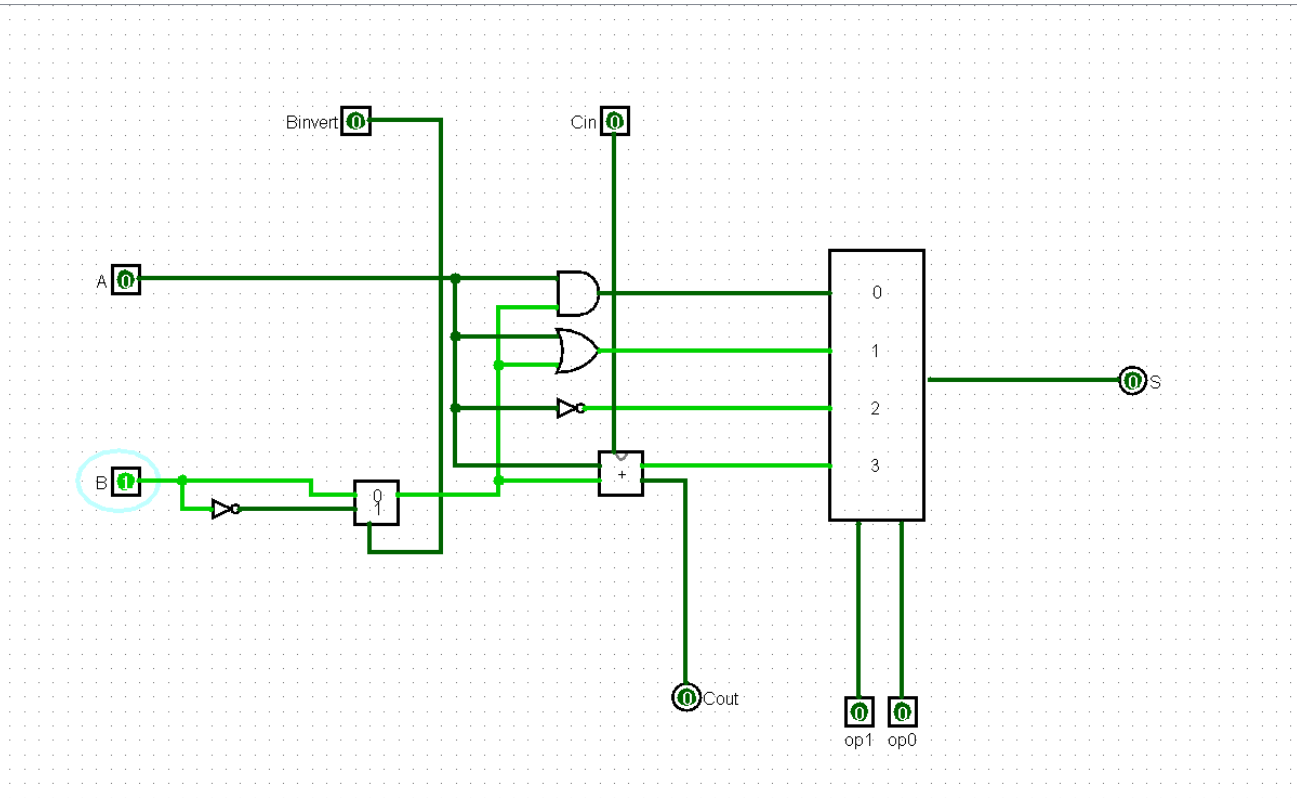


A=1;

B=1;


OR(A,B);

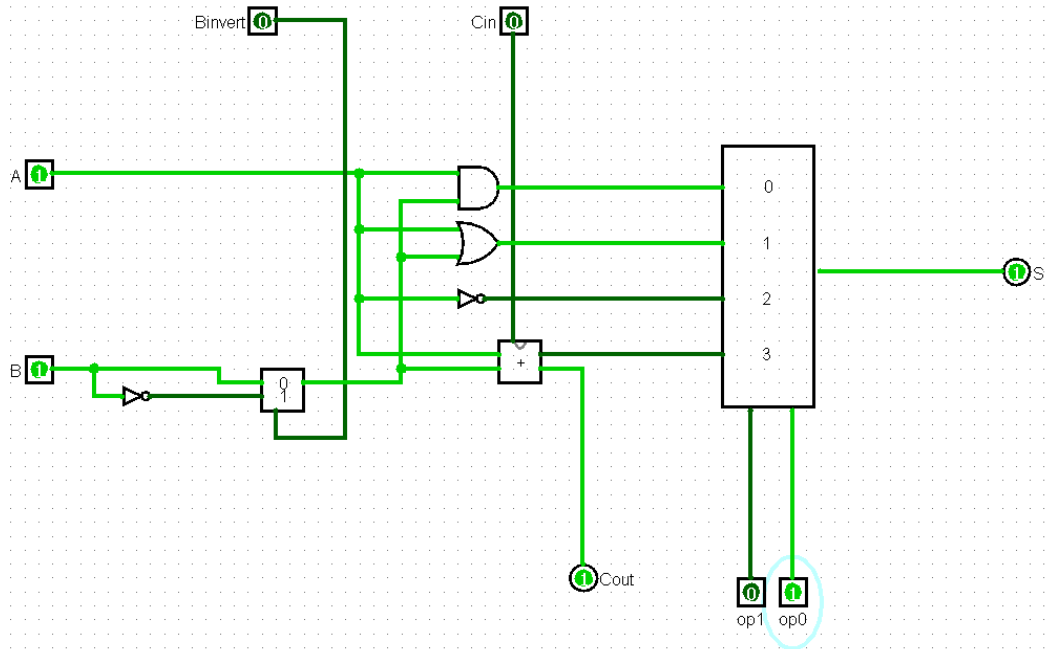


SOMA(A,B);

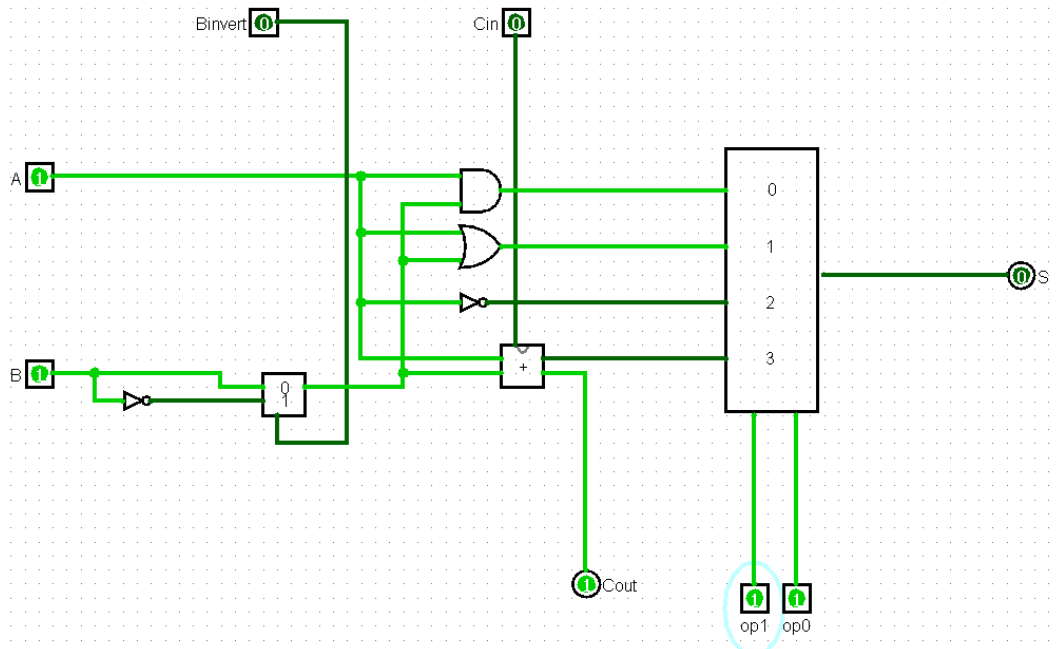

NOT(A);

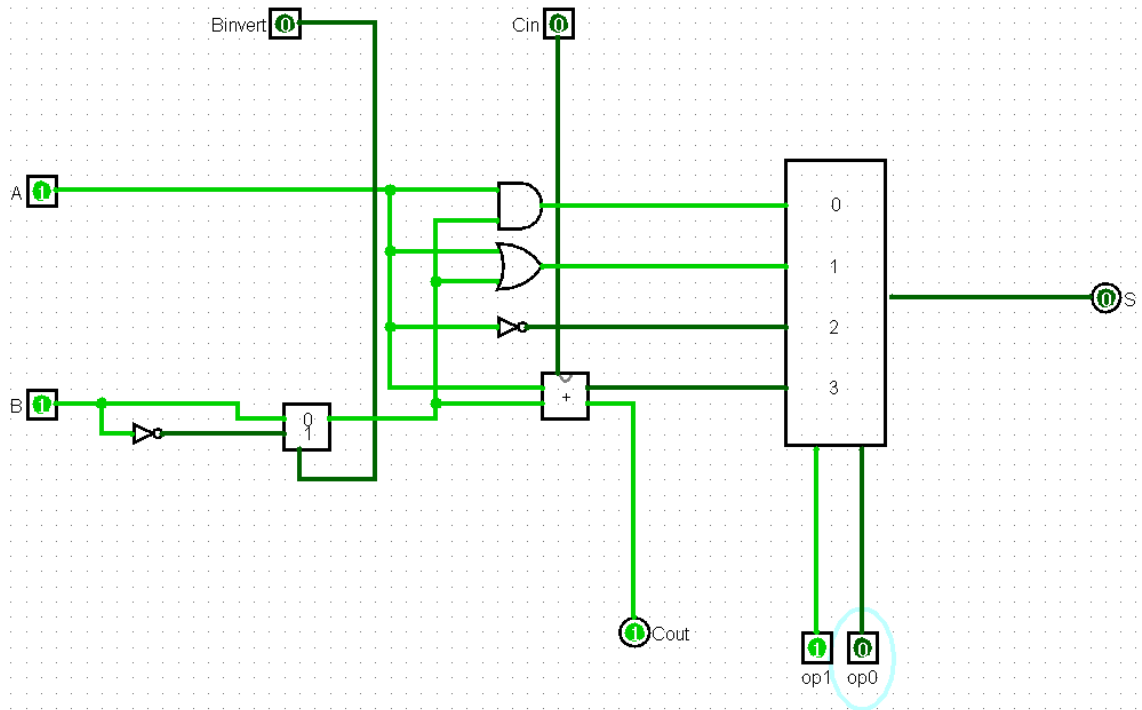

SOMA (A,-B);

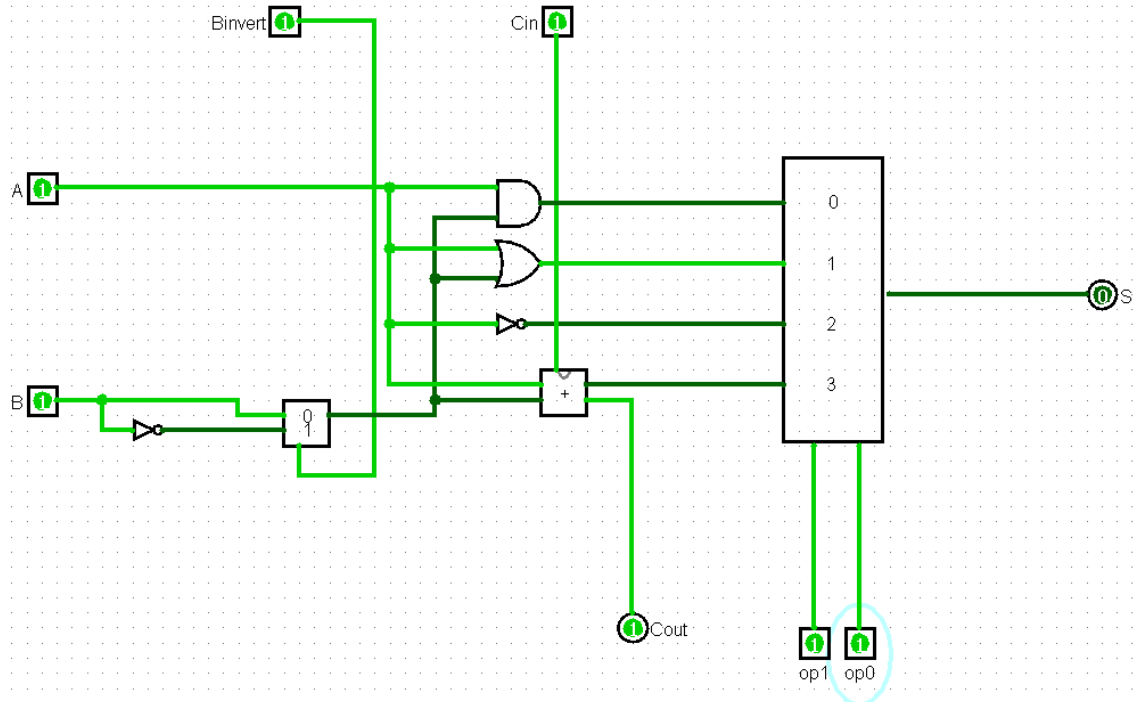

ALU de 4 bits (Logisim)

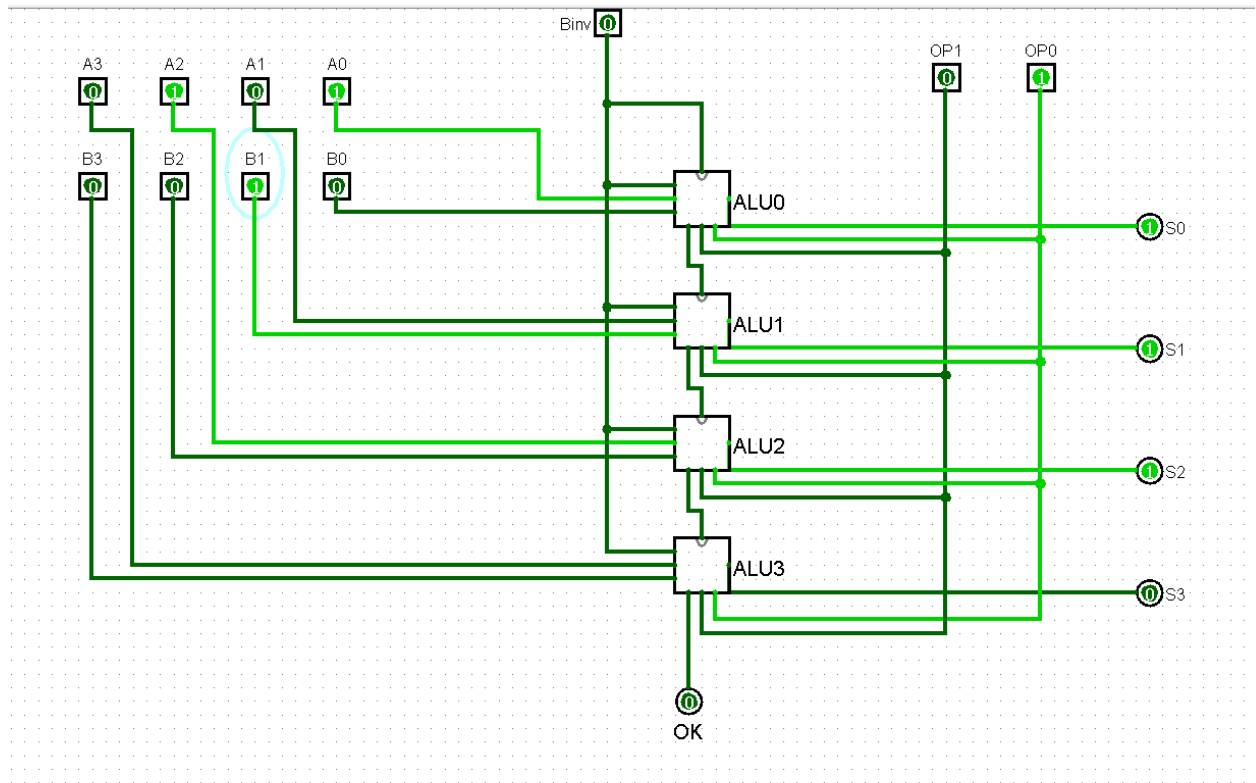



Tabela verdade ALU

a0	b0	op1	op0	
0	0	1	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	0	0	1	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Tabela do algoritmo

A	B	C
Instrução Realizada	Binário	Val. Hexa
And (a,b)	10 01 00	24
Or (a,b)	00 00 11	3
NAND (a,b)	00 01 01	5
XOR (a,b)	00 01 10	6

Circuito ALU (Simulador 97)

 

Entrada a0 : Fio amarelo
 Entrada b0 : Fio azul
 Entrada op1 : Fio marrom
 Entrada op0 : Fio laranja
 op0 negado : Fio rosa
 Saída S : Fio verde
 Vcc : Fio vermelho
 Gnd : Fio preto